

01 - LED mit Vorwiderstand

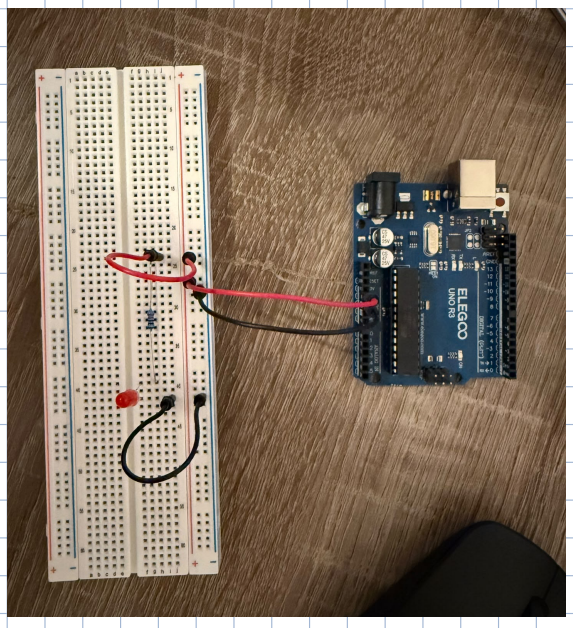

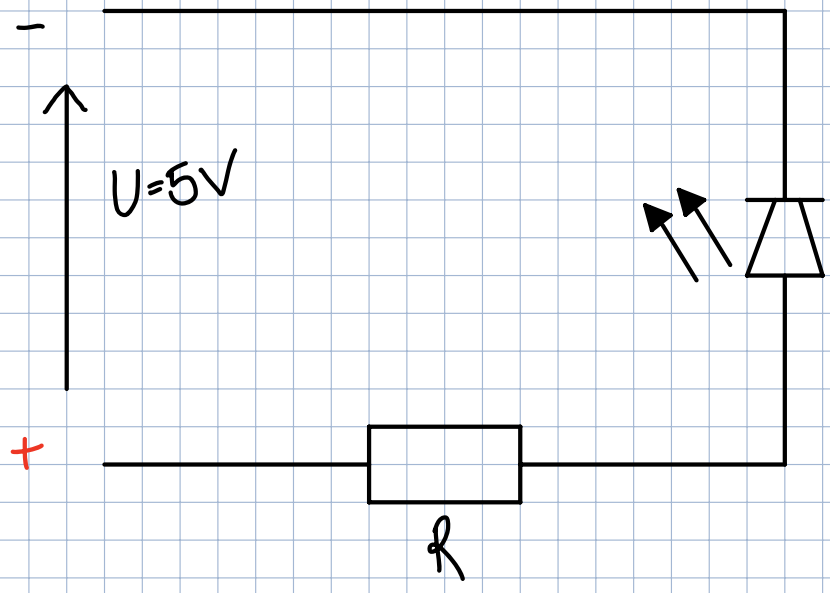


Fall 1

R=220Ω

U=5V

U_F=1,7V ¦ U_R=3,3V

I_1 = 3,3/220 = 0,015A => 15mA

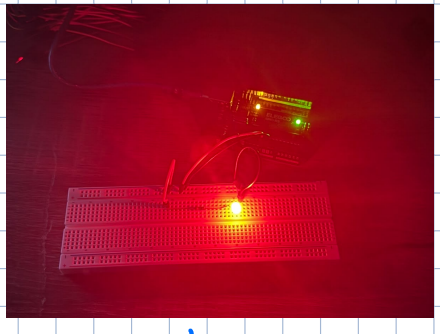

↓

hell


Fall 2

R = 1kΩ

U = 5V

U_F=1,7V ¦ U_R=3,3V

I_2 = 3,3/1000 = 3,3mA

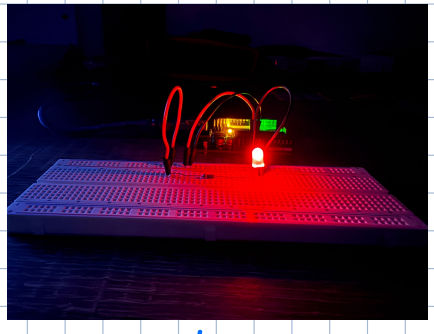

↓

dunkler


Fall 3

R = 10kΩ

U = 5V

U_F=1,7V ¦ U_R=3,3V

I_3 = 3,3/10000 = 0,33mA

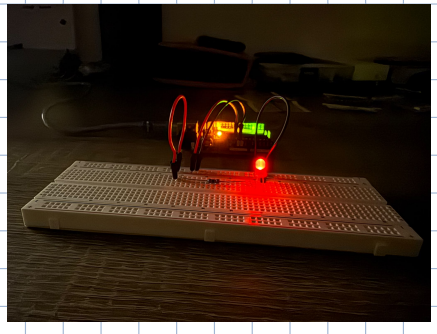

↓

Kaum Sichtbar